

Du skal bruge:



**Få pæren til at lyse.
Tegn det.**

Du skal bruge:



**Få pæren til at lyse med 1 ledning.
Tegn det.**

Du skal bruge:



**Skru pæren i fatningen og få pæren til at lyse.
Tegn det.**

Du skal bruge:



Se på pæren gennem luppen.

Hvad står der inde i pæren?

Hvad er der inde i pæren?

Tegn og skriv.

Du skal bruge:




Få 2 pærer til at lyse samtidigt.

Du må kun bruge 3 ledninger.

Hvad sker der med pærerne, når du skruer en pære ud?

Tegn og skriv.

Du skal bruge:

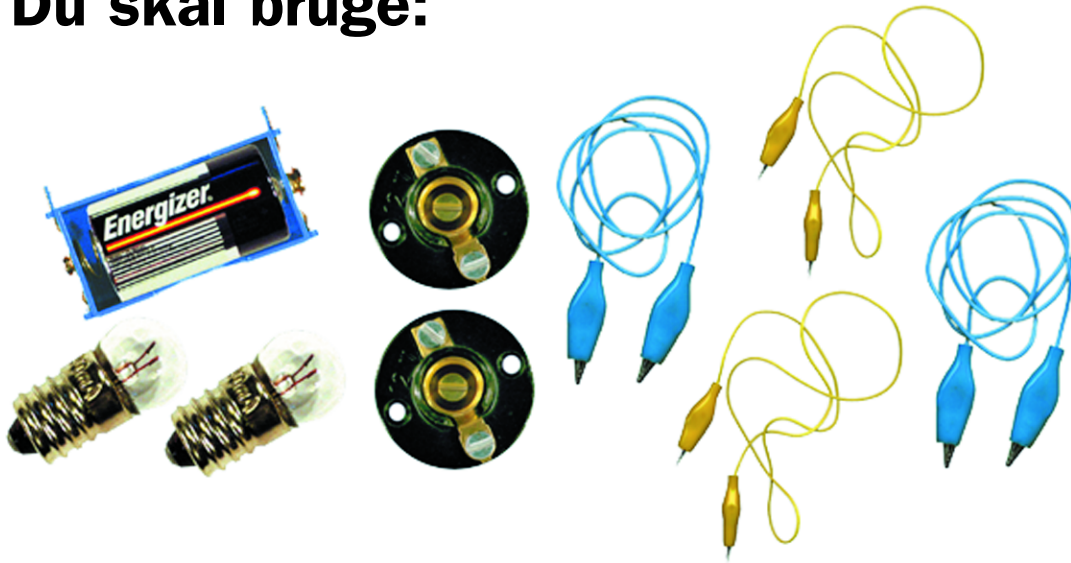

I denne opgave er det forbudt at sætte ledninger i forlængelse

Få 2 pærer til at lyse samtidig.

Du skal bruge 4 ledninger.

Hvad sker der med pærerne, når du skruer en pære ud?

Tegn og skriv.

Lav en prøvekrede:



[illegible]

Du skal bruge:



1. Se på billedet.
Tror du pæren lyser?

Ja ☐ Nej ☐

2. Lav forsøget:



Lyste pæren?

Ja ☐ Nej ☐