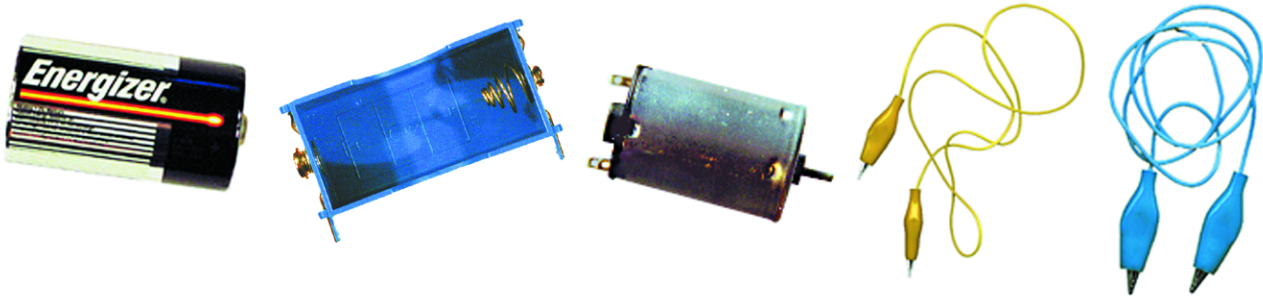


Ekstraopgaver 1


Du skal bruge:



Kan du få motoren til at køre?

Ekstraopgaver 2


Du skal bruge:

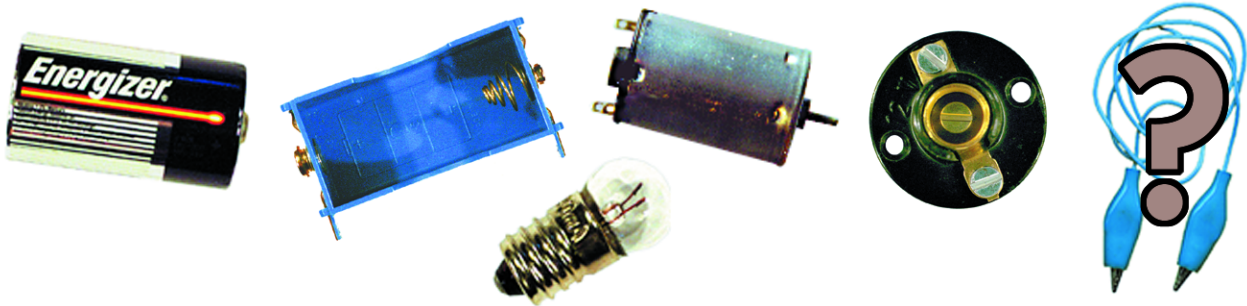

**Kan du få motoren til at køre og pæren
til at lyse samtidigt?
Hvor mange ledninger skal du mindst bruge?**

Ekstraopgaver 3


Du skal bruge:

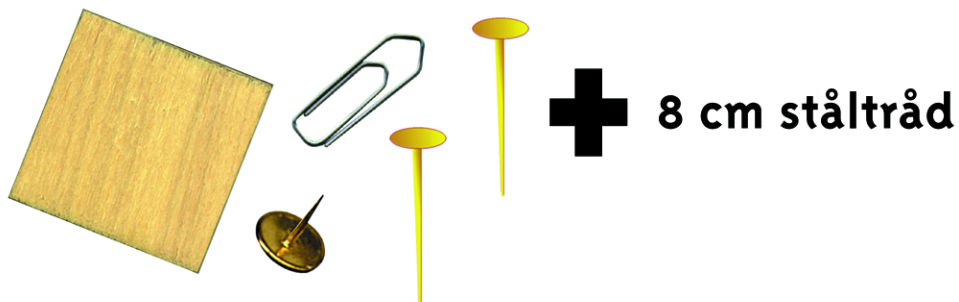

Kan du lave din egen afbryder?

Ekstraopgaver 4

Du skal bruge:

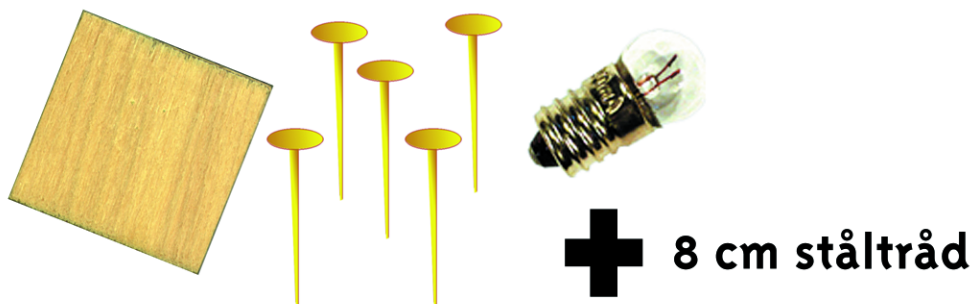


Kan du lave din egen lampefatning?

Ekstraopgaver 5

Du skal bruge:



Lav opstillingen.

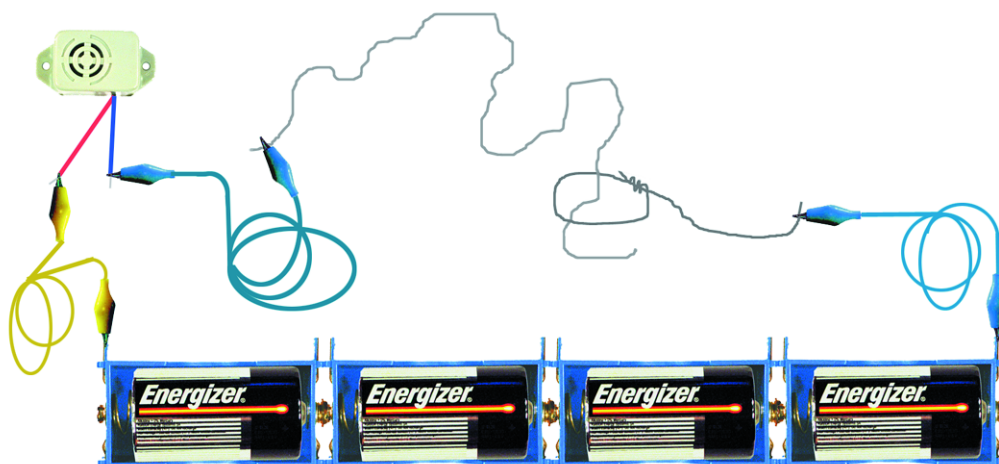

Kan du føre løkken igennem uden at ramme?