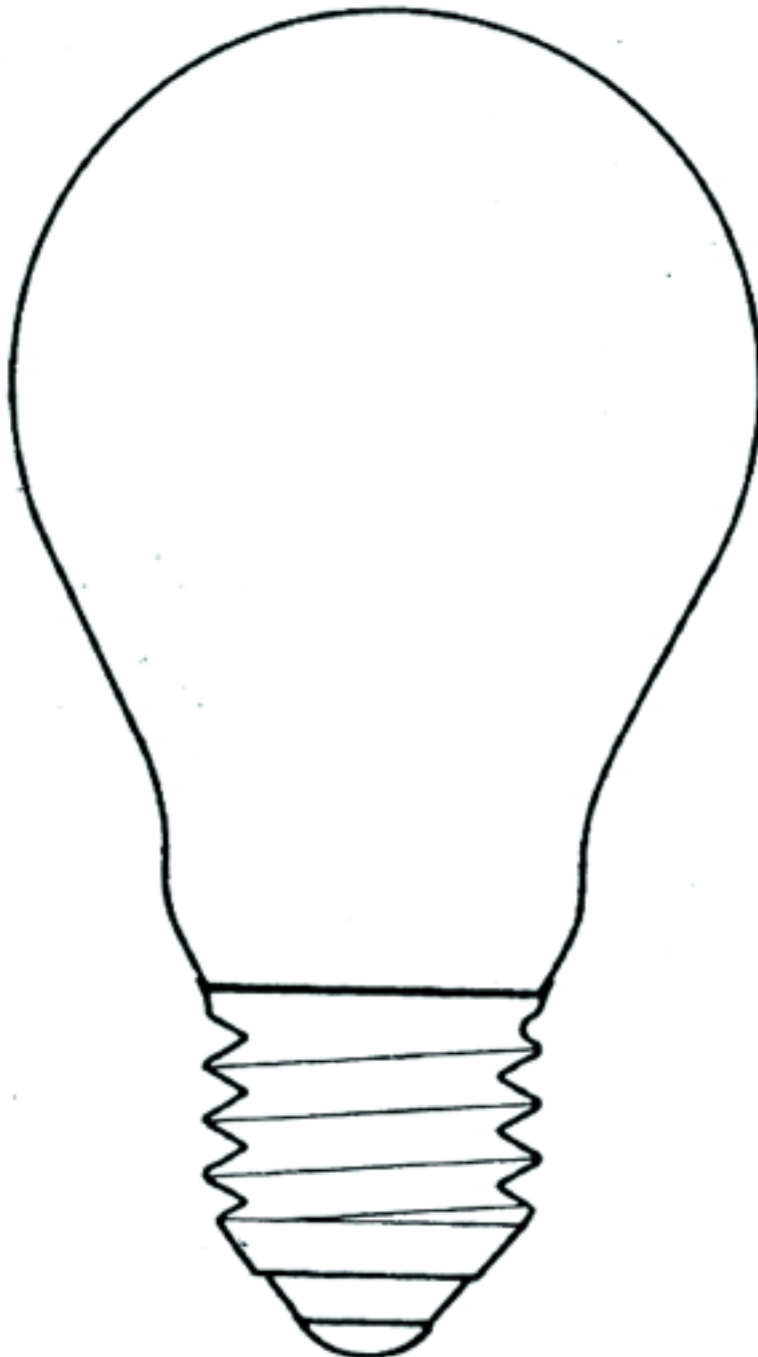







Hjemmeopgave 1

- Find en pære til 230 volt.
 - Skriv på tegningen hvad der står på pæren.
 - Tegn de ledninger - du tror - der er i pæren.
-



Hjemmeopgave 2

- Se på pærerne.
 - 2 af pærerne lyser.
 - Kan du finde de 2?
-

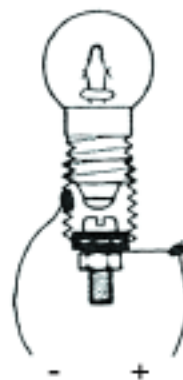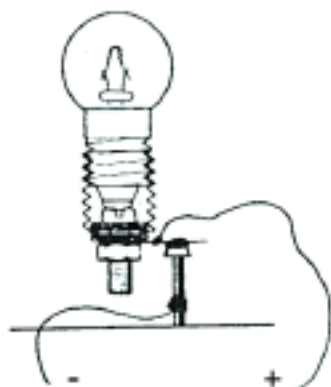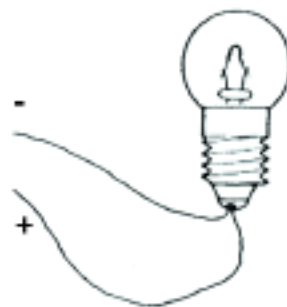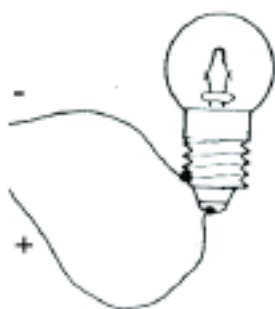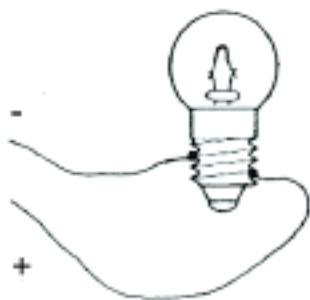

Hjemmeopgave 3

→ Hvilke pærer vil lyse?

→ Kan du selv få den sidste pære til at lyse?

