

**DANMARK**  
**DK**

**El-kørekort**

(FOTO)

**EL-FAGETS UDDANNELSESNEVN**

**Opgave 1**

Få pæren til at lyse med 2 ledninger

**Opgave 2**

Få pæren til at lyse med 1 ledning

**Opgave 3**

Få pæren til at lyse i en fætning

**Opgave 4**

Hvad står på pæren? Hvad er inde i den?

**Opgave 5**

To pærer og 3 ledninger

**Opgave 6**

To pærer og 4 ledninger

**Opgave 7**

Lav en prøvekreds og afprøv forskel- lige materiers evne til at lade strøm

**Opgave 8**

Lyste pæren?

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Underskrift


Underskrift

Underskrift

Underskrift

Alle opgaver skal være underskrevet af læreren for at kortet er gyldigt.

Dette el-kørekort gælder for livet!

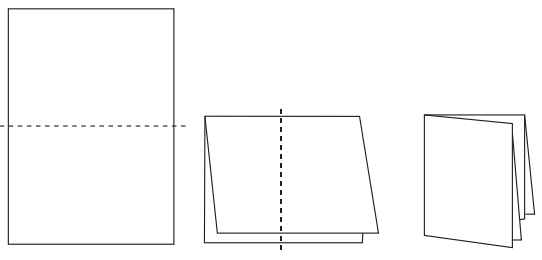

Klip det hvide papir væk og fold kørekortet som vist på tegningen.  
Hvis skolen har en lamineringsmaskine, kan du måske få lamineret dit kørekort - så holder det længere.